

# Projetos de Circuitos Digitais em VHDL e FPGA

## Cap. 4 - Projetos de Circuitos Combinacionais Aritméticos com VHDL

Prof. Erivelton Geraldo Nepomuceno

Engenharia Elétrica  
UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei

13 de fevereiro de 2019

## Objetivo Principal

Descrever os fundamentos para a criação de circuitos combinacionais aritméticos multibit.

## Objetivos Específicos

- Projeto de Somadores. Ex.: Carry-Ripple, Carry-Lookahead.
- Projeto de Somadores/Subtratores sem e com sinal.
- Projeto de Multiplicadores. Ex.: Multiplicação via técnica pipeline.
- Projeto de Divisores.

# Somador Carry-Ripple

- Contêm um conjunto de FAs (Full-Adders).
- Nesse circuito, o carry tem que se propagar serialmente por todos os estágios.
- Arquitetura lenta. Por outro lado, esse é geralmente o somador mais econômico em termos de área de silício e consumo de energia.

 



Figura 1: Somador Carry-Ripple.

# Somador Carry-Ripple

- Ao observar a tabela verdade, é possível obter as seguintes expressões.

$$s = a \oplus b \oplus cin \quad (1)$$
 
$$cout = a \cdot b + a \cdot cin + b \cdot cin \quad (2)$$



cin	a	b	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 


Figura 2: Somador Full-Adder.

# Somador Carry-Ripple - Código em VHDL

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY carry_ripple_adder IS
6     GENERIC (N : INTEGER := 8); --number of bits
7     PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
8           cin: IN STD_LOGIC;
9           s: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
10          cout: OUT STD_LOGIC);
11 END carry_ripple_adder;
12 -----
13 ARCHITECTURE structure OF carry_ripple_adder IS
14 BEGIN
15     PROCESS(a, b, cin)
16         VARIABLE carry : STD_LOGIC_VECTOR (N DOWNTO 0);
17     BEGIN
18         carry(0) := cin;
19         FOR i IN 0 TO N-1 LOOP
20             s(i) <= a(i) XOR b(i) XOR carry(i);
21             carry(i+1) := (a(i) AND b(i)) OR (a(i) AND
22                 carry(i)) OR (b(i) AND carry(i));
23         END LOOP;
24         cout <= carry(N);
25     END PROCESS;
26 END structure;
27 -----
```

- Somador com performance superior ao somador carry-ripple.
- Utiliza um número maior de componentes no FPGA, comparado ao somador anterior.

# Somador Carry-Lookahead

 


Figura 4: Somador Carry-Lookahead.

# Somador Carry-Lookahead

- As equações que descrevem o circuito são:

$$G_i = a_i b_i \quad (3)$$

$$P_i = a_i \oplus b_i \quad (4)$$

$$c_1 = G_0 + P_0 c_0 \quad (5)$$

$$c_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0 \quad (6)$$

$$c_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0 \quad (7)$$

$$c_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 c_0 \quad (8)$$

# Somador Carry-Lookahead - 4 bits

```
1 ----- 4-bit carry-lookahead adder: -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY carry_lookahead_adder IS
6     PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
7           cin: IN STD_LOGIC;
8           sum: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
9           cout: OUT STD_LOGIC);
10 END carry_lookahead_adder;
11 -----
12 ARCHITECTURE structure OF carry_lookahead_adder IS
13     SIGNAL G, P, c: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

Figura 5: Somador Carry-Ripple.

# Somador Carry-Lookahead - 4 bits

```
14 BEGIN
15     ----- Computation of G and P:
16     G <- a AND b;
17     P <- a XOR b;
18     ----- Computation of carry:
19     c(0) <- cin;
20     c(1) <- G(0) OR
21             (P(0) AND cin);
22     c(2) <- G(1) OR
23             (P(1) AND G(0)) OR
24             (P(1) AND P(0) AND cin);
25     c(3) <- G(2) OR
26             (P(2) AND G(1)) OR
27             (P(2) AND P(1) AND G(0)) OR
28             (P(2) AND P(1) AND P(0) AND cin);
29     cout <- G(3) OR
30             (P(3) AND G(2)) OR
31             (P(3) AND P(2) AND G(1)) OR
32             (P(3) AND P(2) AND P(1) AND G(0)) OR
33             (P(3) AND P(2) AND P(1) AND P(0) AND cin);
34     ----- Computation of sum:
35     sum <- P XOR c;
36 END structure;
37 -----
```

Figura 6: Somador Carry-Ripple.

# Somador Carry-Lookahead - 32 bits

```
1 ----- Main code: -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY big_adder IS
6     PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
7           cin: IN STD_LOGIC;
8           sum: OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
9           cout: OUT STD_LOGIC);
10 END big_adder;
11 -----
12 ARCHITECTURE big_adder OF big_adder IS
13     SIGNAL carry: STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
14     -----
```

Figura 7: Somador Carry-Ripple de 32 bits (Parte 1).

# Somador Carry-Lookahead - 32 bits

```
15     COMPONENT carry_lookahead_adder IS
16         PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
17             cin: IN STD_LOGIC;
18             sum: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
19             cout: OUT STD_LOGIC);
20     END COMPONENT;
21     -----
22 BEGIN
23     carry(0) <= cin;
24     gen_adder: FOR i IN 1 TO 8 GENERATE
25         adder: carry_lookahead_adder PORT MAP (
26             a(4*i-1 DOWNTO 4*i-4),
27             b(4*i-1 DOWNTO 4*i-4),
28             carry(i-1),
29             sum(4*i-1 DOWNTO 4*i-4),
30             carry(i));
31     END GENERATE;
32     cout <= carry(8);
33 END big_adder;
34     -----
```

Figura 8: Somador Carry-Ripple de 32 bits (Parte 2).

# Somadores/Subtratores Sem e Com Sinal

- Quando usar a linguagem VHDL na construção de somadores/subtratores, deve-se preocupar apenas com os tipos de dados.
- Os operadores de adição (+) e subtração (-) já estão definidos nas bibliotecas padronizadas de VHDL.

# Somador/Subtrator Com Entradas e Saídas do Tipo Inteiro

```
1 ----- Adder/subtractor with INTEGER: -----
2 ENTITY adder_subtractor IS
3     GENERIC (N: INTEGER := 8); --number of input bits
4     PORT (a, b: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1;
5           sum, sub: OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1);
6 END adder_subtractor;
7 -----
8 ARCHITECTURE adder_subtractor OF adder_subtractor IS
9 BEGIN
10    sum <- a + b;
11    sub <- a - b;
12 END adder_subtractor;
13 -----
```

Figura 9: Código de um somador e subtrator.

# Somador/Subtrator Com Entradas e Saídas do Tipo *STD\_LOGIC\_VECTOR*

- Deve deixar claro a natureza das entradas e saídas (SIGNED ou UNSIGNED).

```
1  ----- Adder/subtractor with STD_LOGIC_VECTOR: -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  USE ieee.std_logic_signed.all;
5  --USE ieee.std_logic_unsigned.all;
6  -----
7  ENTITY adder_subtractor IS
8      GENERIC (N: INTEGER := 8); --number of input bits
9      PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);
10          sum, sub: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0));
11 END adder_subtractor;
12 -----
13 ARCHITECTURE adder_subtractor OF adder_subtractor IS
14 BEGIN
15     sum <- a + b;
16     sub <- a - b;
17 END adder_subtractor;
18 -----
```

Figura 10: Código de um somador e subtrator.

# Multiplicadores/Divisores Sem e Com Sinal

- As FPGAs já possuem multiplicadores e divisores embarcados.

 


Figura 11: Representações das operações de multiplicação e divisão.

# Multiplicador/Divisor Sem Sinal Com I/Os do Tipo Inteiro

```
1  --- Unsigned mult/div with INTEGER: -----
2  ENTITY multiplier_divider IS
3      GENERIC (N: INTEGER := 8); --number of bits
4      PORT (a, b: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1;
5            prod: OUT INTEGER RANGE 0 TO 4**N-1;
6            div: OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1;
7  END multiplier_divider;
8  -----
9  ARCHITECTURE multiplier_divider OF multiplier_divider IS
10 BEGIN
11     prod <- a * b;
12     div <- a / b;
13 END multiplier_divider;
14 -----
```

Figura 12: Código de um multiplicador/divisor sem sinal.

# Multiplicador/Divisor Com Sinal Com I/Os do Tipo Inteiro

```
1 ----- Signed mult/div with INTEGER: -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.numeric_std.all;
4 -----
5 ENTITY multiplier_divider IS
6     GENERIC (N: INTEGER := 8); --number of bits
7     PORT (a, b: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1;
8           prod: OUT INTEGER RANGE 0 TO 4**N-1;
9           div: OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1);
10 END multiplier_divider;
11 -----
12 ARCHITECTURE multiplier_divider OF multiplier_divider IS
13     SIGNAL a_sig, b_sig: SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
14 BEGIN
15     a_sig <- TO_SIGNED(a, N);
16     b_sig <- TO_SIGNED(b, N);
17     prod <- TO_INTEGER(a_sig * b_sig);
18     div <- TO_INTEGER(a_sig / b_sig);
19 END multiplier_divider;
20 -----
```

Figura 13: Código de um multiplicador/divisor com sinal.

# Multiplicador/Divisor Com Sinal Com I/Os do Tipo *STD\_LOGIC\_VECTOR*

- Deve deixar claro a natureza das entradas e saídas (SIGNED ou UNSIGNED).

```
1 --- Signed mult/div with STD_LOGIC_VECTOR: -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 USE ieee.numeric_std.all;
5 -----
6 ENTITY multiplier_divider IS
7     GENERIC (N: INTEGER := 8); --number of bits
8     PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
9           prod: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2*N-1 DOWNTO 0);
10          div: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
11 END multiplier_divider;
12 -----
13 ARCHITECTURE multiplier_divider OF multiplier_divider IS
14     SIGNAL a_sig, b_sig: SIGNED(N-1 DOWNTO 0);
15 BEGIN
16     a_sig <- SIGNED(a);
17     b_sig <- SIGNED(b);
18     prod <- STD_LOGIC_VECTOR(a_sig * b_sig);
19     div <- STD_LOGIC_VECTOR(a_sig / b_sig);
20 END multiplier_divider;
21 -----
```

Figura 14: Código de multiplicação/divisão proposto.

- Técnica que consome mais componentes da FPGA comparado a multiplicação convencional.
- Frequência de operação é superior quando comparado com outras técnicas.

# Multiplicação via técnica pipeline

 


Figura 15: Multiplicação de entradas com 32 bits.

## Multiplicação via técnica pipeline - Código

```
2  library ieee ;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity mult32pipe is
7  port (
8      i_clk      : in  std_logic;
9      i_rstb     : in  std_logic;
10     i_ma       : in  std_logic_vector(31 downto 0);
11     i_mb       : in  std_logic_vector(31 downto 0);
12     o_m        : out std_logic_vector(63 downto 0));
13  end mult32pipe;
14
```

Figura 16: Código de multiplicação via pipeline com entradas de 32 bits - Parte 1.

# Multiplicação via técnica pipeline - Código

```
15 architecture hardware of mult32pipe is
16 type p_operand_hi is array(0 to 3) of signed(15 downto 0);
17 type p_operand_lo is array(0 to 3) of signed(15 downto 0);
18 signal p_ma_hi      : p_operand_hi;
19 signal p_ma_lo      : p_operand_lo;
20 signal p_mb_hi      : p_operand_hi;
21 signal p_mb_lo      : p_operand_lo;
22
23 signal r_p1          : signed(33 downto 0);
24 signal r_p2          : signed(32 downto 0);
25 signal r_p3          : signed(32 downto 0);
26 signal r_p4          : signed(31 downto 0);
27
28 signal r_m1          : signed(33 downto 0);
29 signal r_m2          : signed(32 downto 0);
30 signal r_m3          : signed(32 downto 0);
31 signal r_m4          : signed(31 downto 0);
32
33 signal p_m1          : p_operand_lo;
34 signal p_m3          : signed(15 downto 0);
35
```

Figura 17: Código de multiplicação via pipeline com entradas de 32 bits - Parte 2.

## Multiplicação via técnica pipeline - Código

```
36  begin
37
38  o_m(63 downto 32) <= std_logic_vector(r_m4(31 downto 0));
39  o_m(31 downto 16) <= std_logic_vector(p_m3);
40  o_m(15 downto 0) <= std_logic_vector(p_m1(2));
41
42  p_mult : process(i_clk,i_rstb)
43  begin
44  if(i_rstb='0') then
45  p_ma_hi <= (others=>(others=>'0'));
46  p_ma_lo <= (others=>(others=>'0'));
47  p_mb_hi <= (others=>(others=>'0'));
48  p_mb_lo <= (others=>(others=>'0'));
49  p_m1 <= (others=>(others=>'0'));
50  p_m3 <= (others=>'0');
51
52  r_m1 <= (others=>'0');
53  r_m2 <= (others=>'0');
54  r_m3 <= (others=>'0');
55  r_m4 <= (others=>'0');
56  p_m1 <= (others=>(others=>'0'));
57  p_m3 <= (others=>'0');
```

Figura 18: Código de multiplicação via pipeline com entradas de 32 bits - Parte 3.

# Multiplicação via técnica pipeline - Código

```
58  elsif(rising_edge(i_clk)) then
59      p_ma_hi    <= signed(i_ma(31 downto 16))&p_ma_hi(0 to p_ma_hi'length-2);
60      p_ma_lo    <= signed(i_ma(15 downto 0))&p_ma_lo(0 to p_ma_lo'length-2);
61      p_mb_hi    <= signed(i_mb(31 downto 16))&p_mb_hi(0 to p_mb_hi'length-2);
62      p_mb_lo    <= signed(i_mb(15 downto 0))&p_mb_lo(0 to p_mb_lo'length-2);
63      p_m1      <= r_m1(15 downto 0)&p_m1(0 to p_m1'length-2);
64      p_m3      <= r_m3(15 downto 0);
65
66      r_p1      <= signed('0'&p_ma_lo(0)) * signed('0'&p_mb_lo(0));
67      r_p2      <= signed('0'&p_ma_lo(1)) * p_mb_hi(1);
68      r_p3      <= p_ma_hi(2) * signed('0'&p_mb_lo(2));
69      r_p4      <= p_ma_hi(3) * p_mb_hi(3);
70
71      r_m1      <= r_p1;
72      r_m2      <= r_p2 + r_m1(31 downto 16);
73      r_m3      <= r_p3 + r_m2;
74      r_m4      <= r_p4 + r_m3(32 downto 16);
75  end if;
76  end process p_mult;
77
78  end hardware;
```

Figura 19: Código de multiplicação via pipeline com entradas de 32 bits - Parte 4.

# Exercício

- Projetar uma unidade lógica aritmética (ULA). A partir de uma instrução, dada pelo OPCODE, a ULA deve realizar uma das seguintes operações: adição, subtração, multiplicação e divisão.

 


Figura 20: Unidade Lógica Aritmética.

- PEDRONI, Volnei A. **Digital electronics and design with VHDL**. Morgan Kaufmann, 2008.
- PEDRONI, Volnei A. **Eletrônica digital moderna e VHDL**. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010.
- Surf VHDL. How to Implement a Pipeline Multiplier in VHDL. 2016. Disponível em: <<https://surf-vhdl.com/how-to-implement-pipeline-multiplier-vhdl/>>. Acesso em: 02/10/2018.